

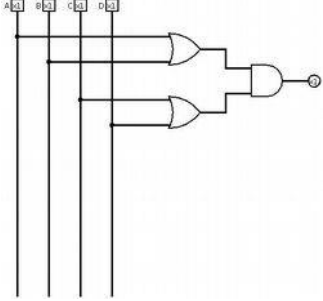
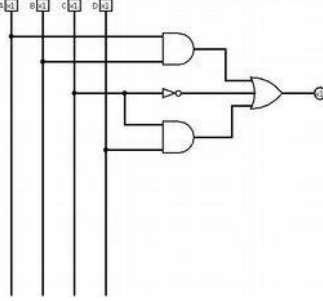
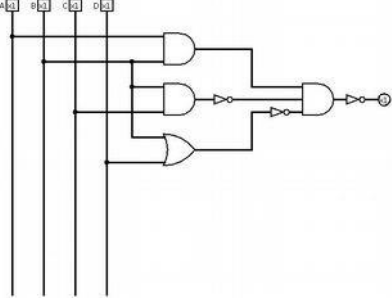
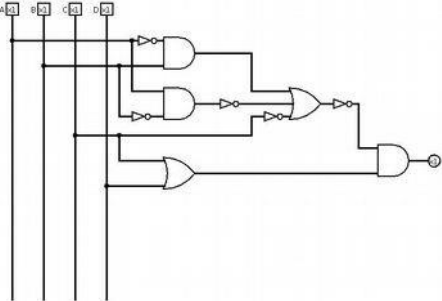


## Expressões Obtidas de Circuitos Lógicos


	$S = (A + B) \cdot (C + D)$
	$S = (A \cdot B) + (C \cdot D) +  C$
	$S =   ((A \cdot B) \cdot ( C \cdot  B) \cdot ( B +  D))$
	$S = (( A \cdot B) +  (A \cdot  B) +  C) \cdot (C + D)$

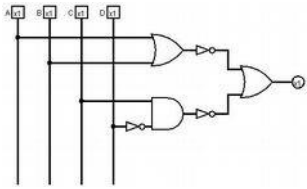


$$S = (A + B) + (C \cdot D)$$

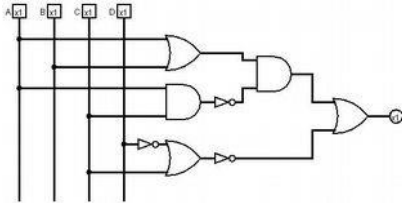

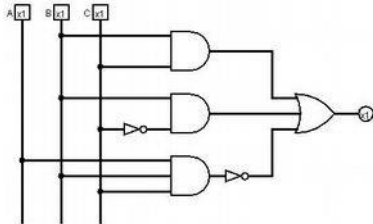
$$S = ((A + B) \cdot (A \cdot C)) + (C + D)$$


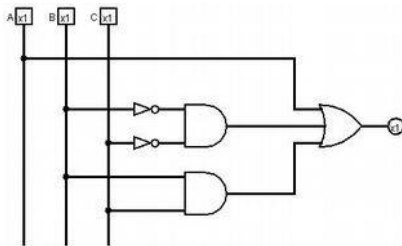
$$S = (B \cdot C) + (B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$$




$$S = A + (B \cdot C) + (B \cdot C)$$

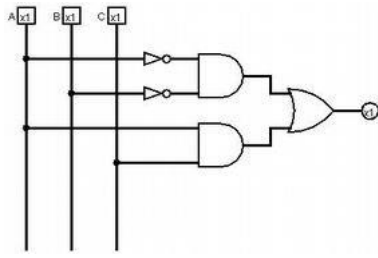


$$S = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$
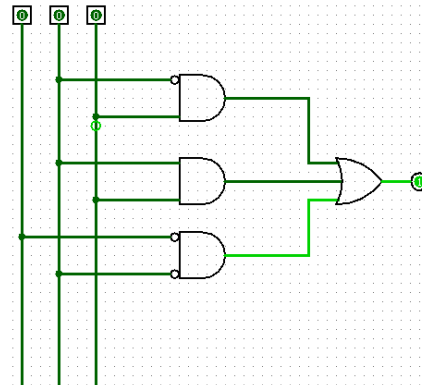
## Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões


1-  $(\neg B.C) + (B.\neg C) + (A.\neg B)$




2-  $(B.\neg C) + (B.C)$

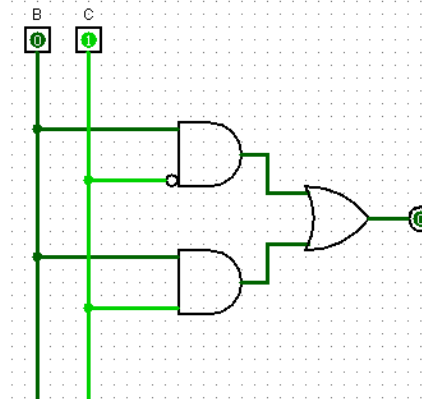


3-  $A + \neg(B + C)$

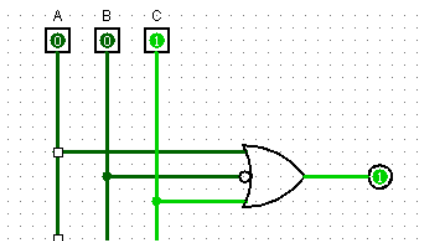

4-  $(\neg A . B) + (A . \neg C)$

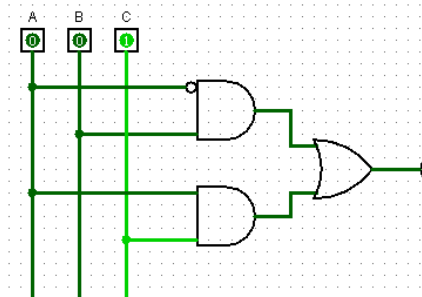

5-  $(B.C) + (B.|C) + |(A.B.C)$

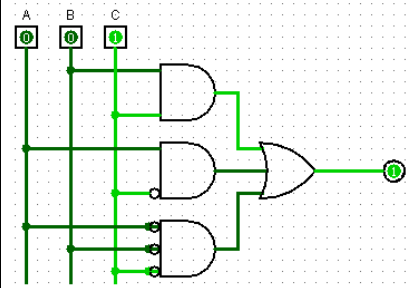

6-  $(|B.C) + (|A.|B) + (A.B.C)$

